




ELECTRÓNICA DE POTENCIA


Axel Arriola Fonseca
Ing. Mecatrónica

INTRODUCCIÓN


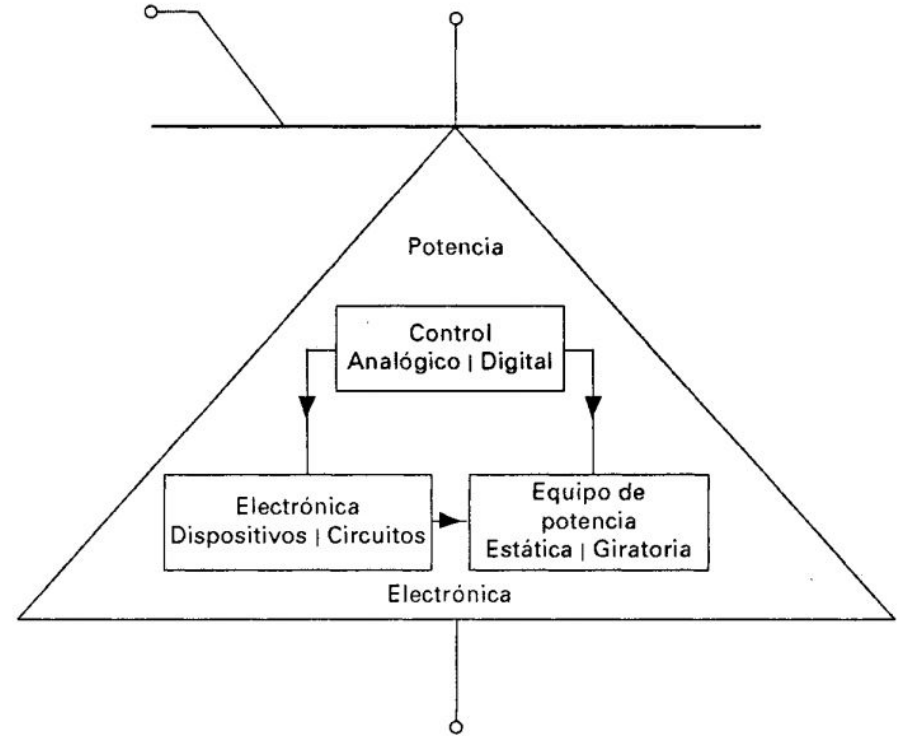
- Procesamiento, control y conversión de la energía eléctrica
- Aplicaciones
- Circuitos en **conmutación** (natural/forzada) y no en **amplificación**
- Semiconductores de potencia




CONVERTIDORES

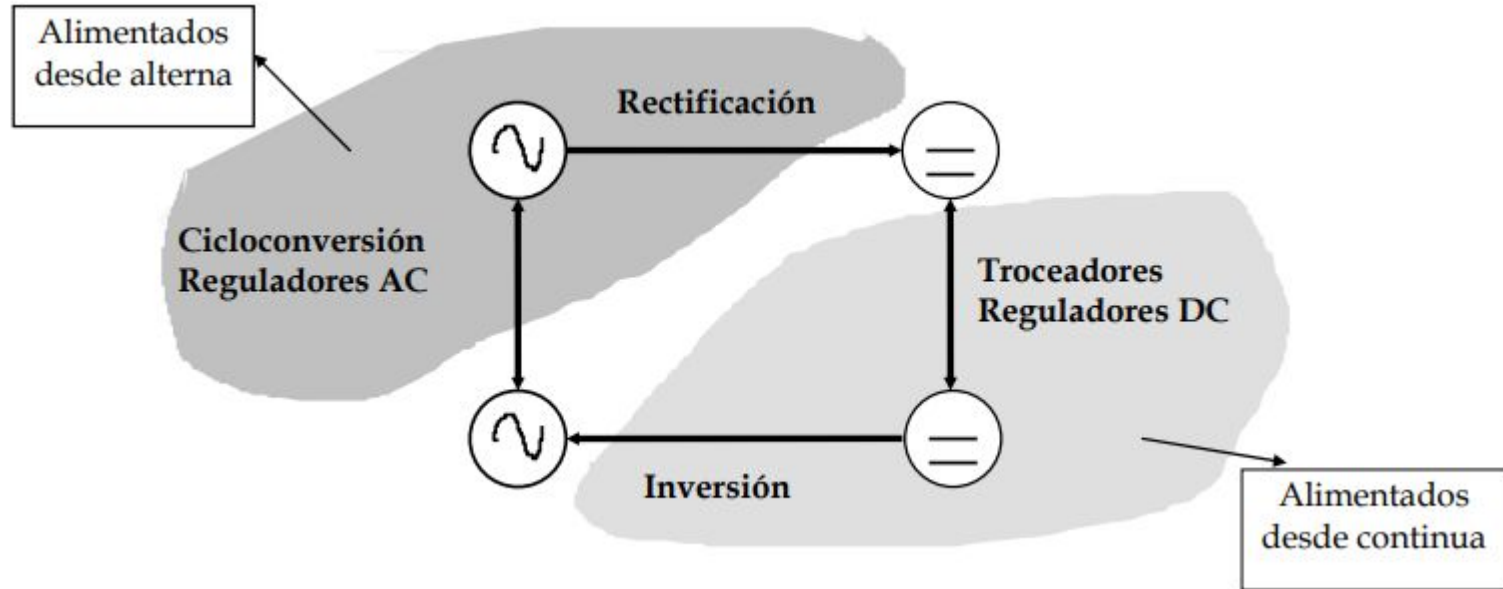

SISTEMAS MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS

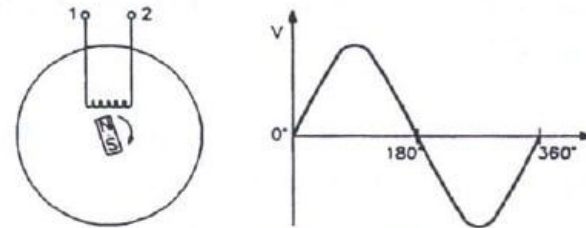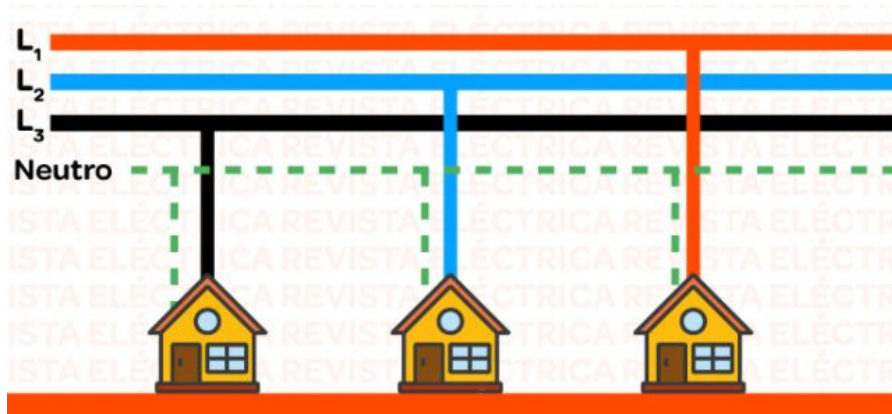




(a) Generador monofásico

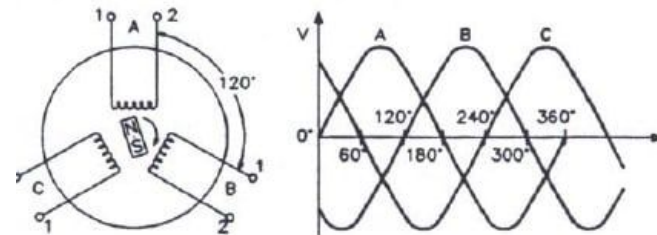

(b) Generador trifásico

Comparación de las salidas monofásica y trifásica


DIODOS DE POTENCIA

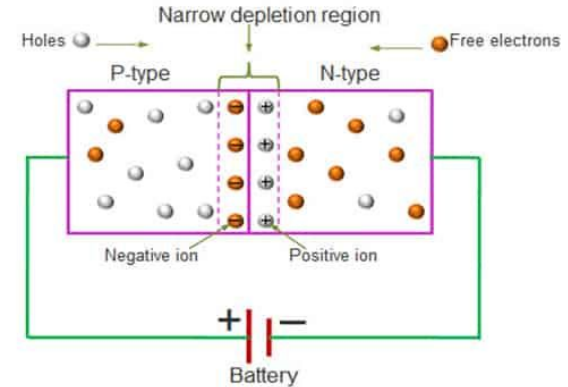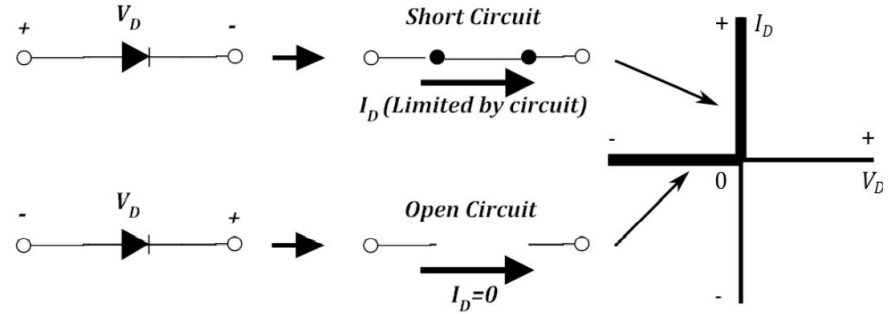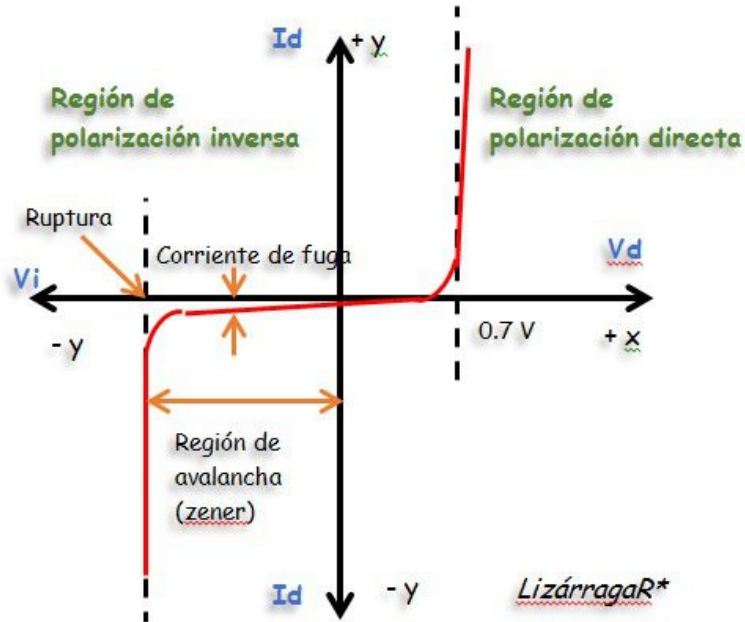

Forward bias

CONVERTIDOR CA/CD

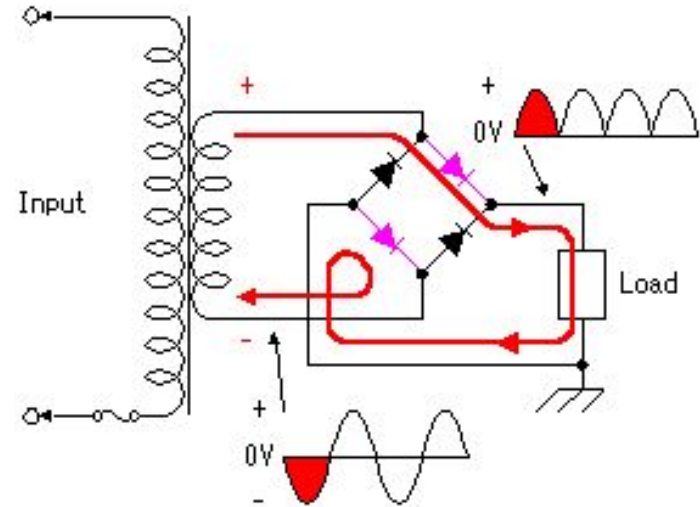- Se le conoce como rectificador
 - Media onda
 - Onda completa
 - Monofásico, trifásico
- Diodos semiconductores de potencia
- Aplicaciones:
 - Alimentación
 - Cargador
 - Control motores industriales
 - Transporte c.c. alta tensión



RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA



Eficiencia de conversión(σ) = 40.7%

$$V_{cd} = \frac{V_m}{\pi} = 0.318V_m$$

$$I_{cd} = \frac{V_{cd}}{R} = \frac{0.318V_m}{R}$$

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{T} \int_0^{T/2} (V_m \sen \omega t)^2 dt \right]^{1/2} = \frac{V_m}{2} = 0.5V_m$$
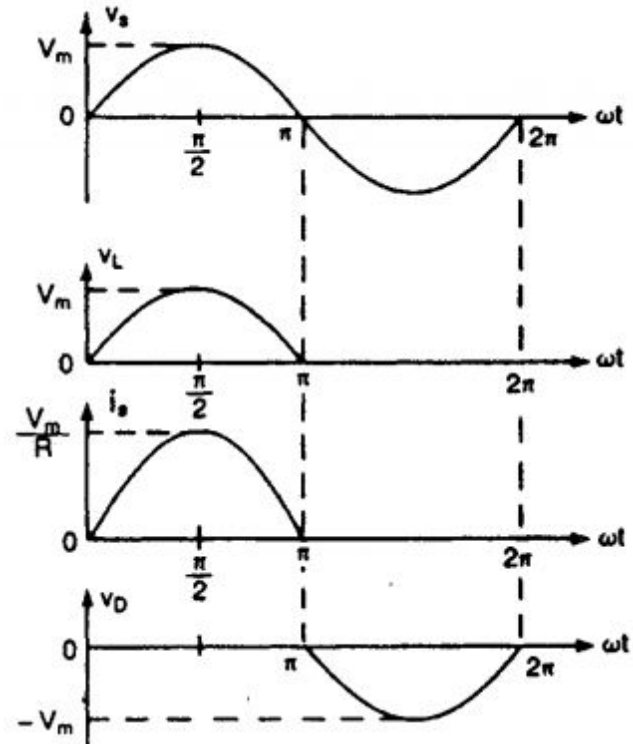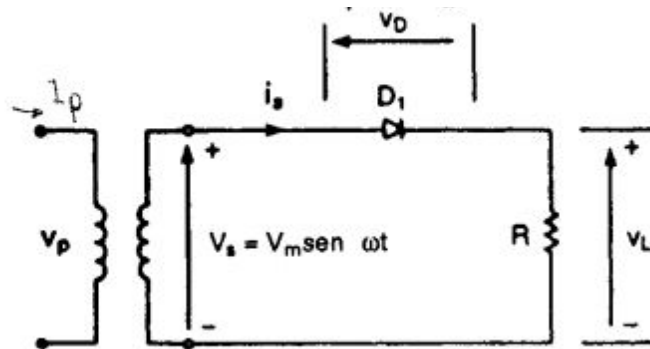
$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{0.5V_m}{R}$$



RECTIFICADOR MONOFÁSICO DE ONDA COMPLETA



$$V_{cd} = \frac{2V_m}{\pi} = 0.6366V_m$$

$$\sigma = 81\%$$

$$I_{cd} = \frac{V_{cd}}{R} = \frac{0.6366V_m}{R}$$

$$V_{rms} = \left[\frac{2}{T} \int_0^{T/2} (V_m \sin \omega t)^2 dt \right]^{1/2} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707V_m$$
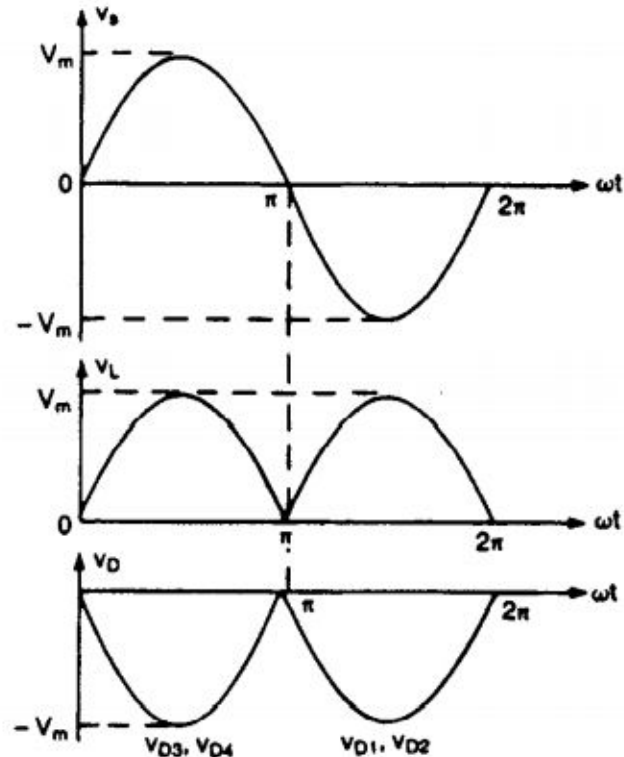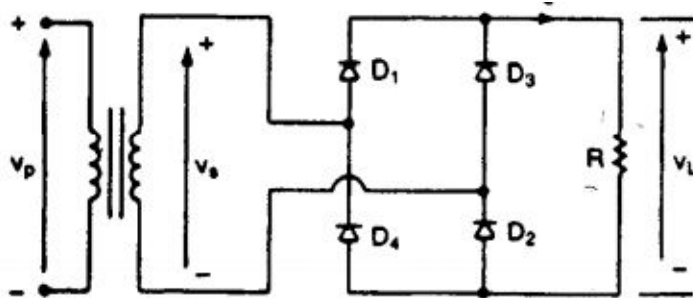
$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{0.707V_m}{R}$$





RECTIFICADOR TRIFÁSICO

$$V_{cd} = \frac{2}{2\pi/6} \int_0^{\pi/6} \sqrt{3} V_m \cos \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_m = 1.654V_m$$

$$V_{rms} = \left[\frac{2}{2\pi/6} \int_0^{\pi/6} 3V_m^2 \cos^2 \omega t d(\omega t) \right]^{1/2}$$

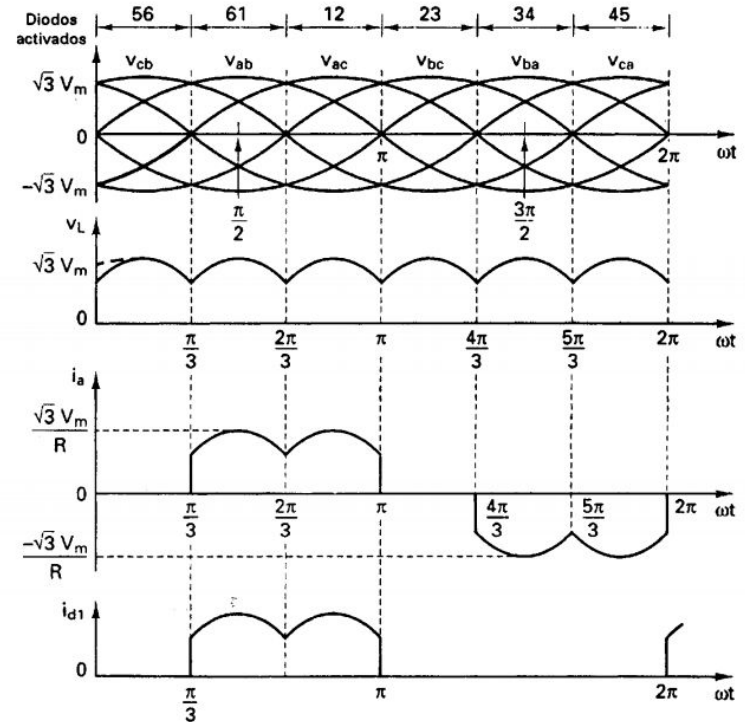
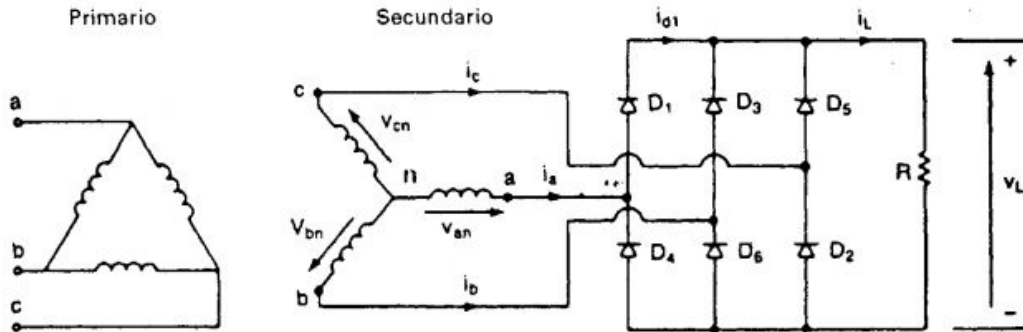
$$= \left(\frac{3}{2} + \frac{9\sqrt{3}}{4\pi} \right)^{1/2} V_m = 1.6554V_m$$



ARMÓNICOS




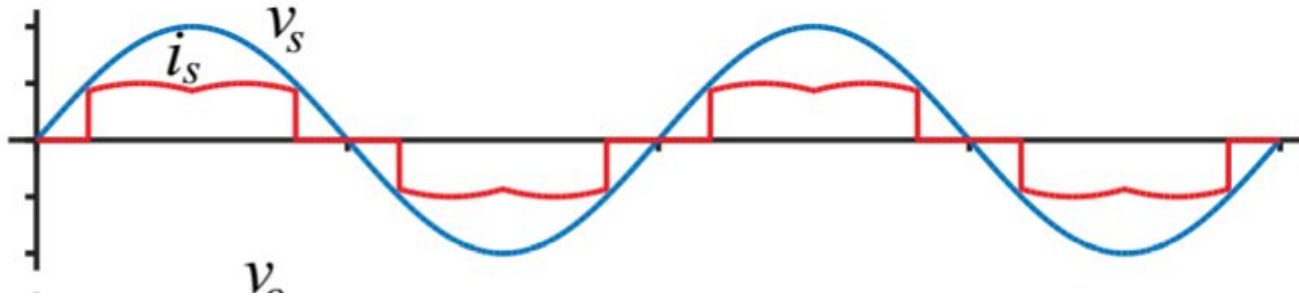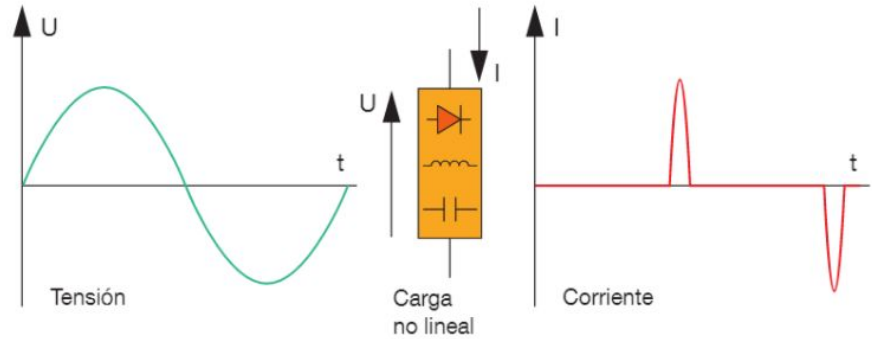- Carga no lineal
- Distorsiones
- Filtros pasivos (LC) y activos







FACTOR DE POTENCIA

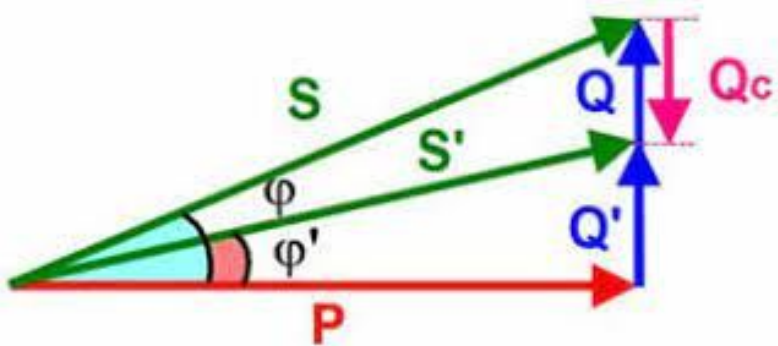- $FP = \cos\theta = P/S$
- $P = VI \cos\theta$
- $Q = VI \sin\theta$
- $S = VI = P+Q$
- Carga inductiva retrasa la i (+Q)
- Carga capacitiva adelanta la i (-Q)



TIRISTORES

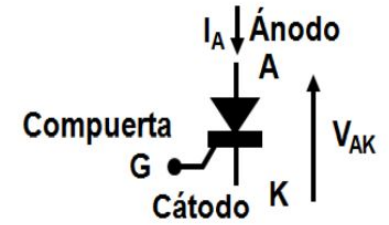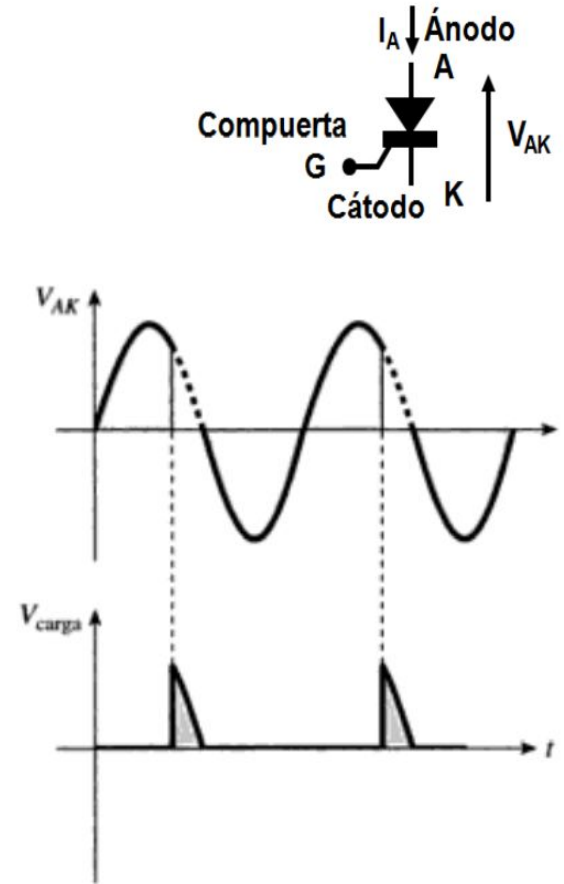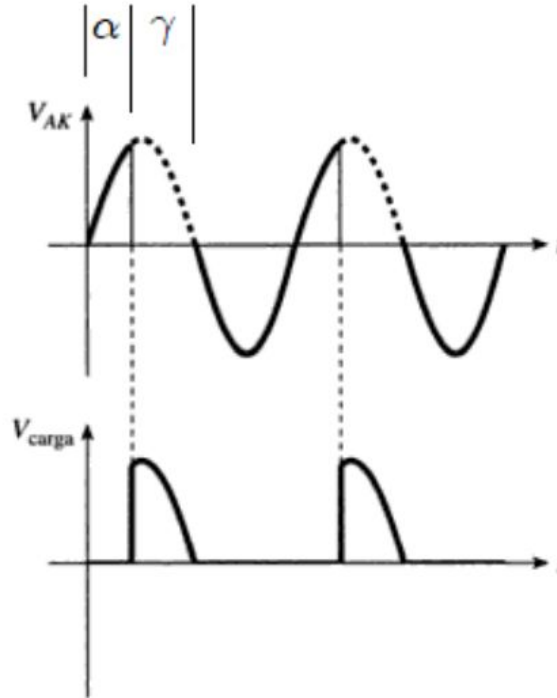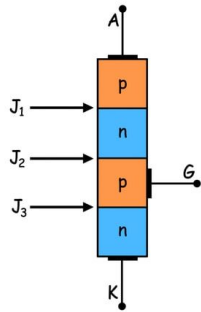- α = ángulo de disparo
- β = ángulo de conducción






RECTIFICADOR CONTROLADO MEDIA ONDA

$$V_{cd} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{V_m}{2\pi} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\pi}$$

$$= \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$


$$V_{dm} = \frac{V_m}{\pi}$$

$$V_{dm} = 54V$$

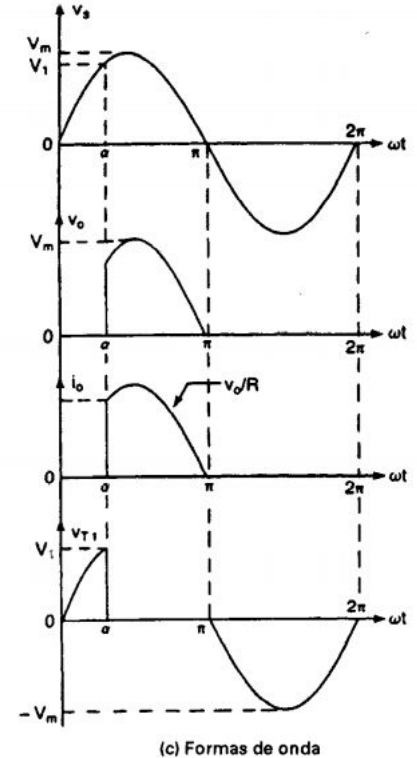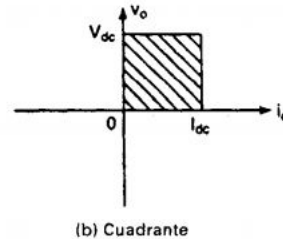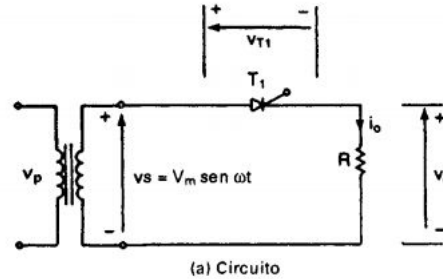


- Control de motores
- Fuentes de alimentación reguladas
- Control de calefacción
- Control de relevador

RECTIFICADOR CONTROLADO DE ONDA COMPLETA

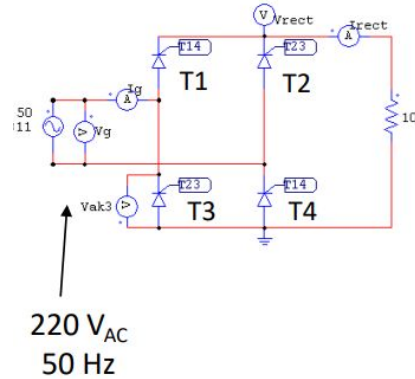

- $V_{CD} = \frac{A}{\pi} (1 + \cos \alpha)$
- $V_{Dm} = 2V_m/2$
- $V_{Dm} = 108V$

Tensión en la fuente V1

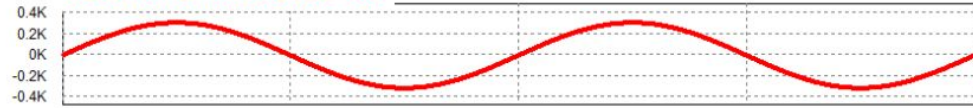


Tensión salida rectificador (carga R)




Corriente salida rectificador





Corriente por la línea

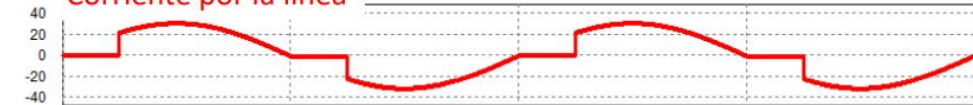


Tensión ánodo-cátodo en el tiristor T3

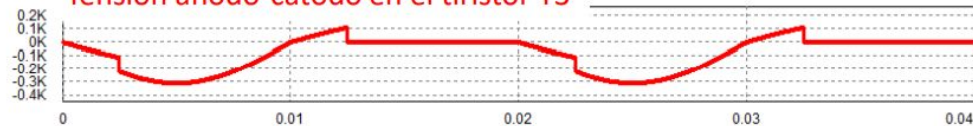

RECTIFICADOR TRIFÁSICO CONTROLADO

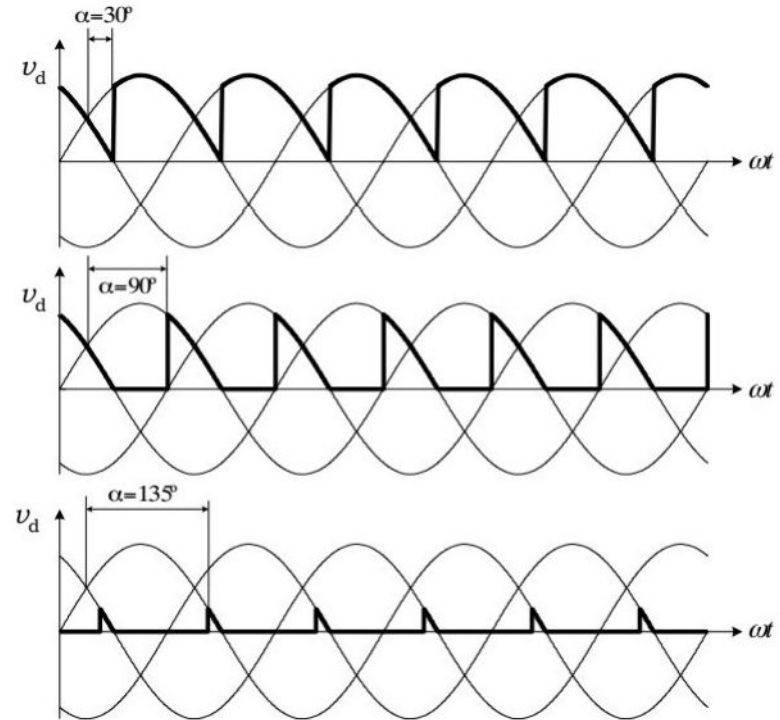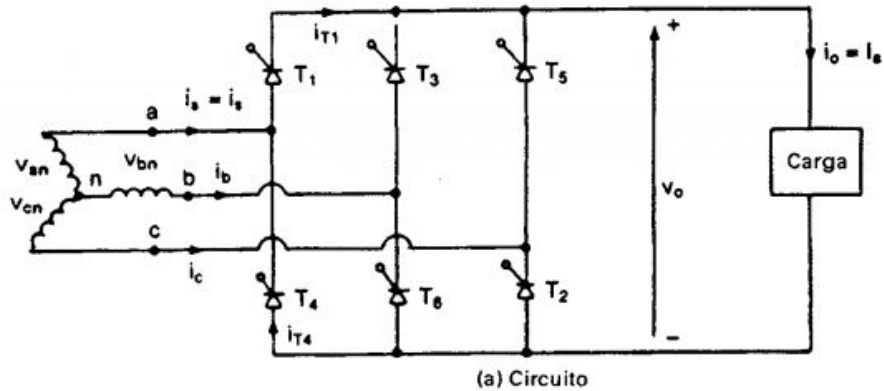

TRANSISTORES DE POTENCIA

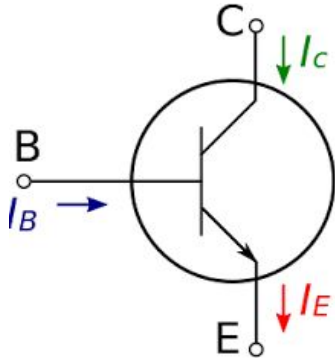

BIPOLAR

Es controlado por corriente (I_B)


Amplif o conmutar señales

MOSFET (Enriquecimiento)

Es controlado por voltaje

Amplif o conmutar señales

MOSFET Canal N

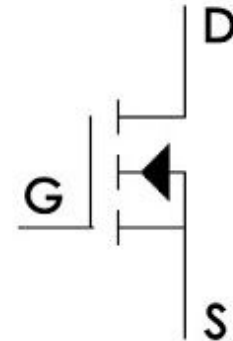

MOSFET


Ver Corriente

Graficar
 i_D vs. V_{DS}


Graficar
 i_D vs. V_{GS}

Ecuaciones

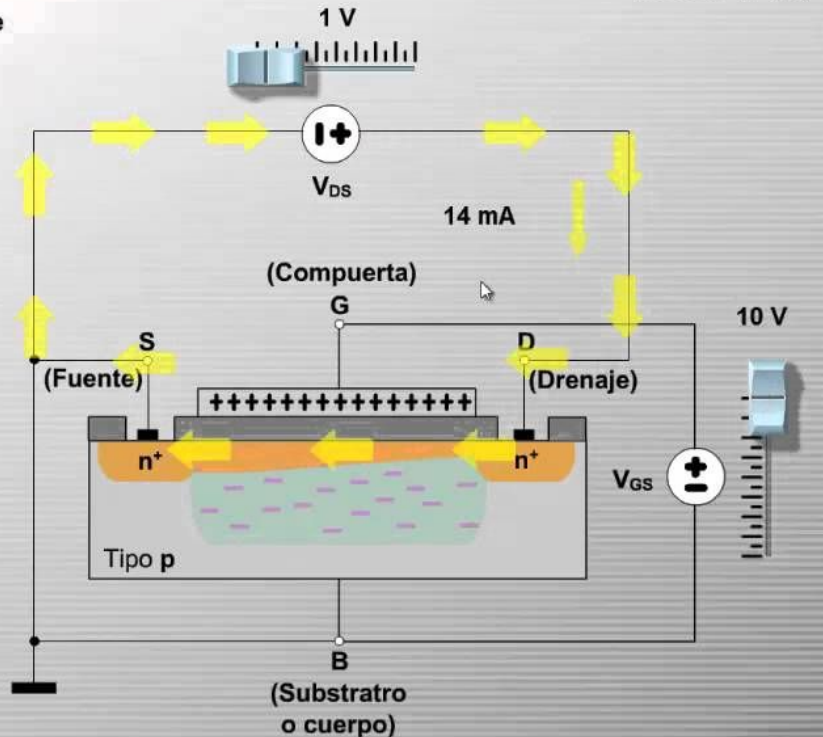Transistor
MOSFET
Tipo
Enriquecimiento
de canal (n)
 $V_T = +6V$




PWM

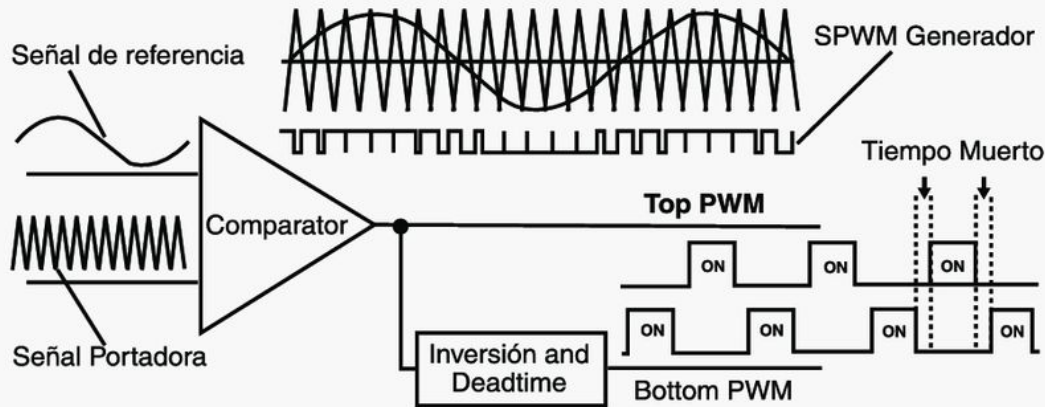


- Sistema de control para convertidores CD/CA y CD/CD
- Índice de amplitud de modulación (m_a) = $V_p\text{-control}/V_p\text{-tri}$
- Índice de modulación de frecuencia (m_f) = $f\text{-tri}/f\text{-control}$
- $f_{\text{PWM}} = f\text{-tri}$
- $t_{\text{on}} = V_m\text{-control}$

CONVERTIDOR CD/CD

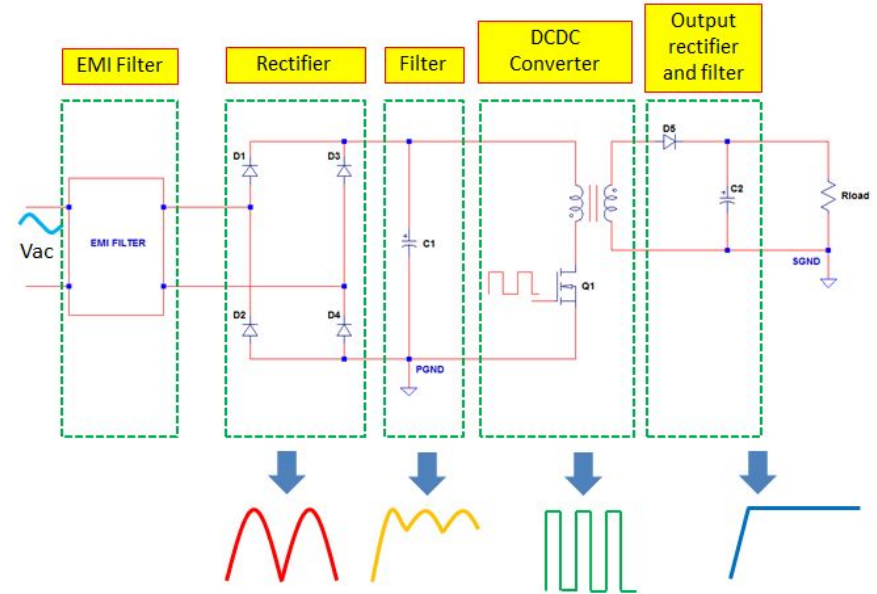
- Voltaje regulado a partir de voltaje no regulado
- Tipos:
 - Bajada (Buck)
 - Subida (Boost)
 - Bajada-Subida (Buck-Boost)
- Aplicaciones:
 - Alimentación y control de motores CD
 - Fuentes de alimentación reguladas





CONVERTIDOR DE BAJADA (BUCK)

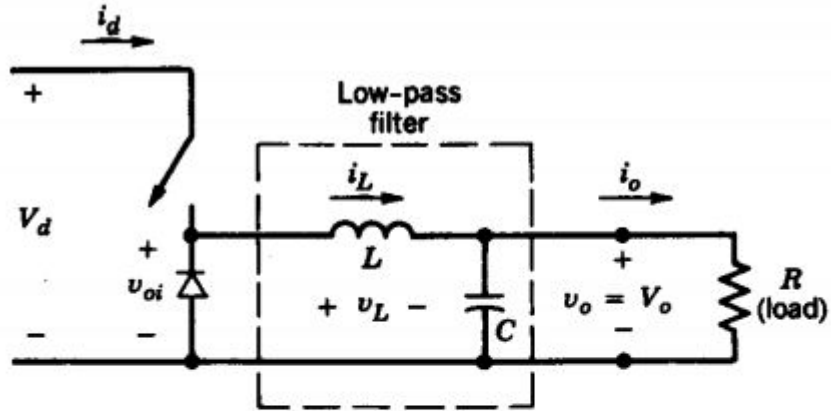

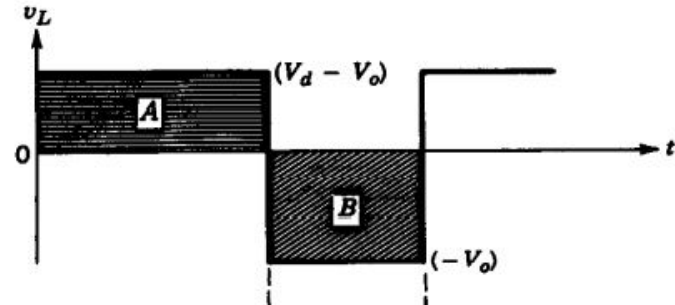- Voltaje de salida promedio menor al voltaje de alimentación
- $V_o = DV_d$
- $I_o = I_d/D$




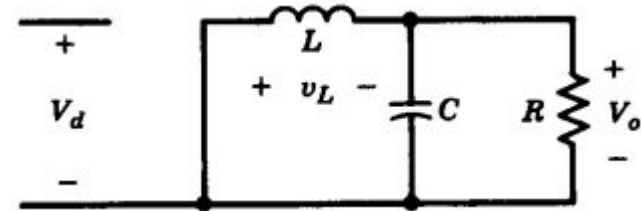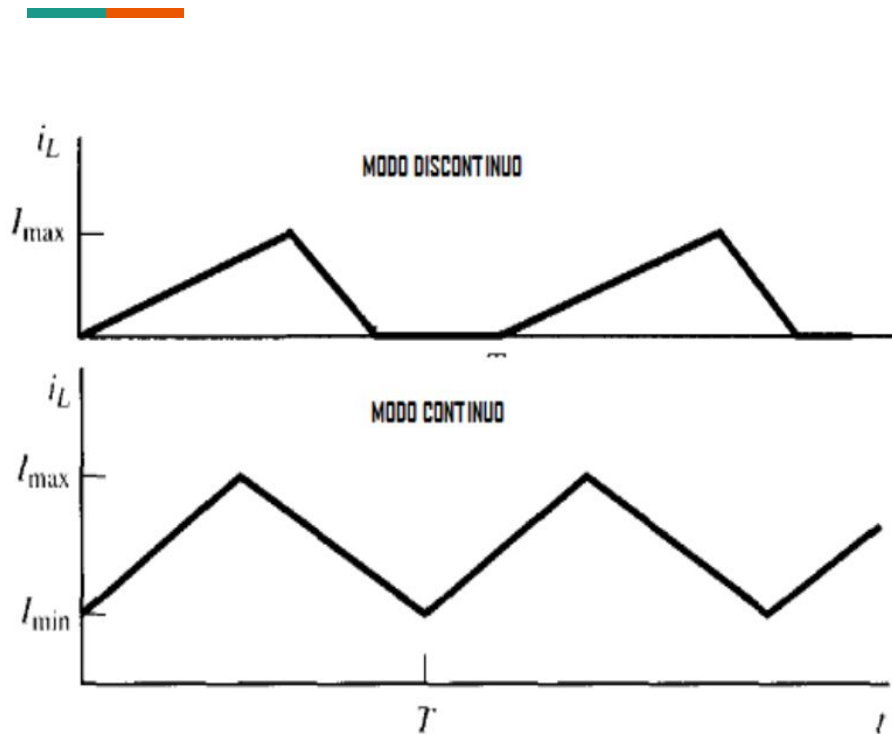

T_{off}

$V_L = -V_o$


L cambia de polaridad

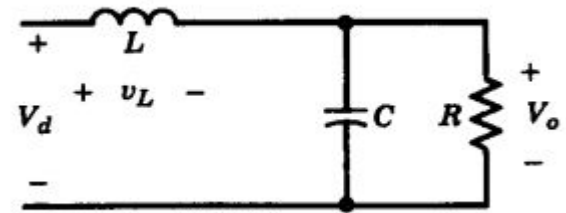


T_{on}


$V_L = V_d - V_o$

CONVERTIDOR DE SUBIDA (BOOST)

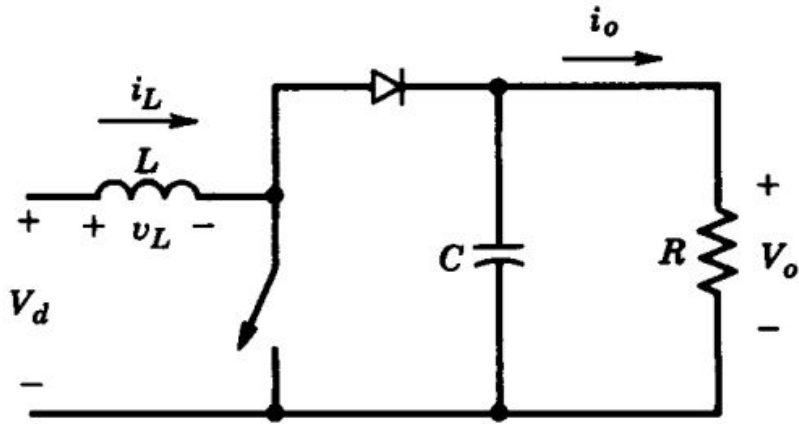


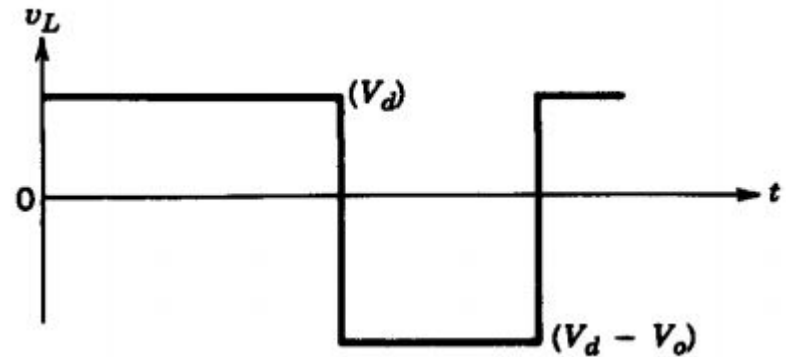- Voltaje de salida promedio mayor al voltaje de alimentación
- $V_o = V_d/(1-D)$
- $I_o = I_d(1-D)$




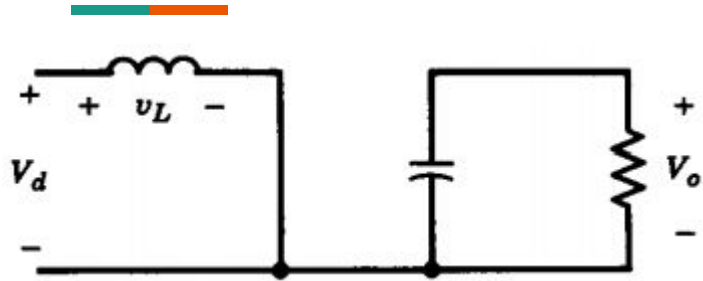


T_{on}
 $V_L = V_d$

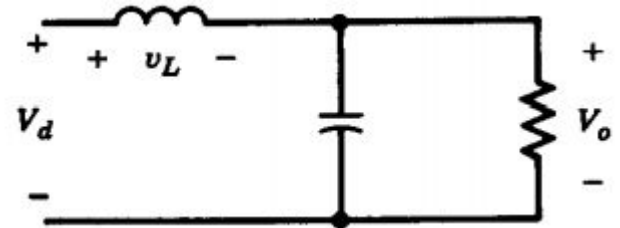

T_{off}
 $V_L = V_d - V_o$

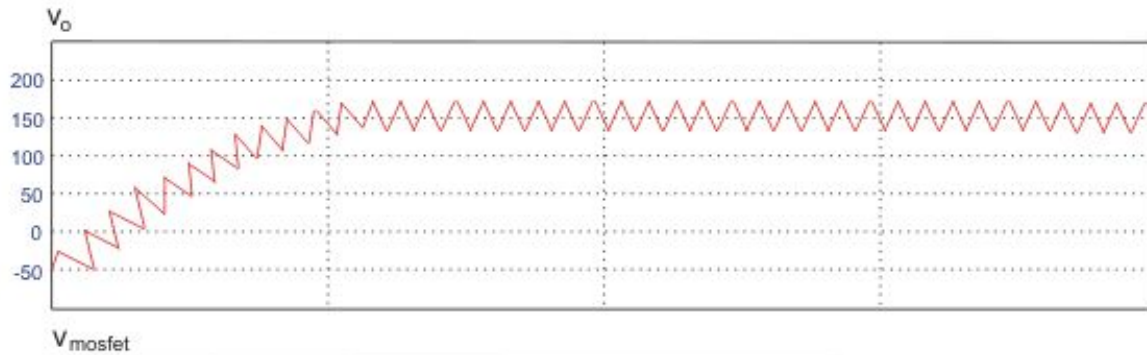


CONVERTIDOR DE CD/CA (INVERSOR)

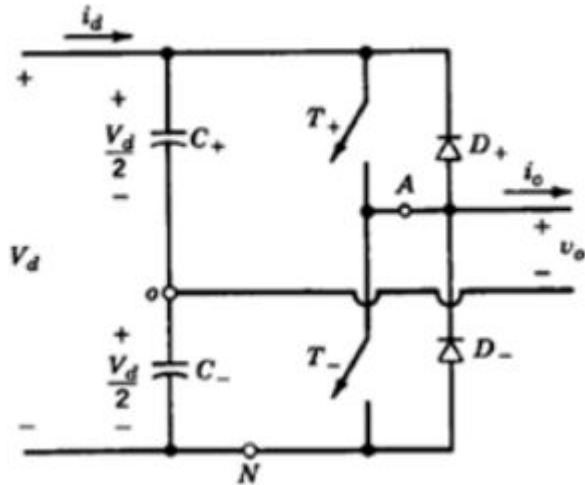


- Transforma CC a CA de frecuencia fija o variable
- Aplicaciones:
 - Convertidores corriente continua en alterna para fuentes no convencionales, tales como la fotovoltaica o eólica

INVERSOR MONOFÁSICO

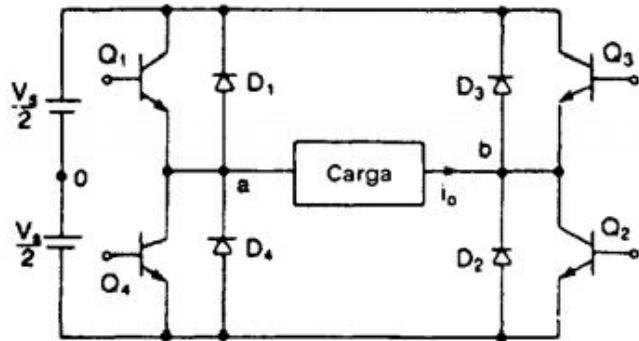


(a) Circuito

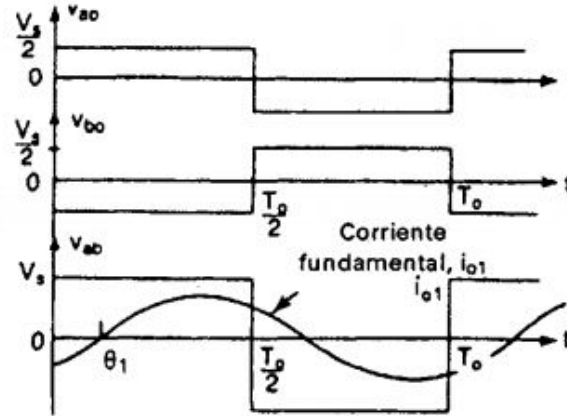


(b) Formas de onda


- 2 MOSFETs con PWM
- 2 MOSFETs con PWM negativo

INVERSOR TRIFÁSICO

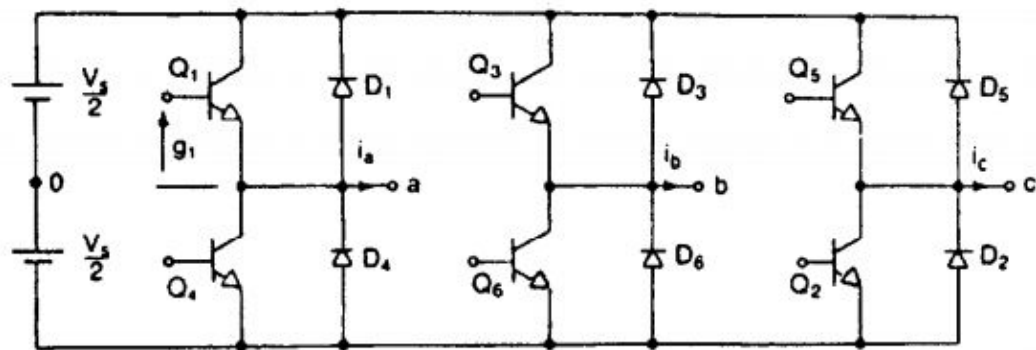


(a) Circuito

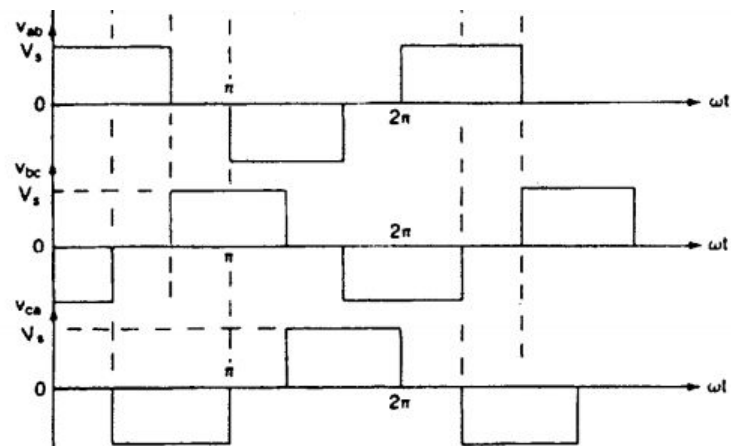


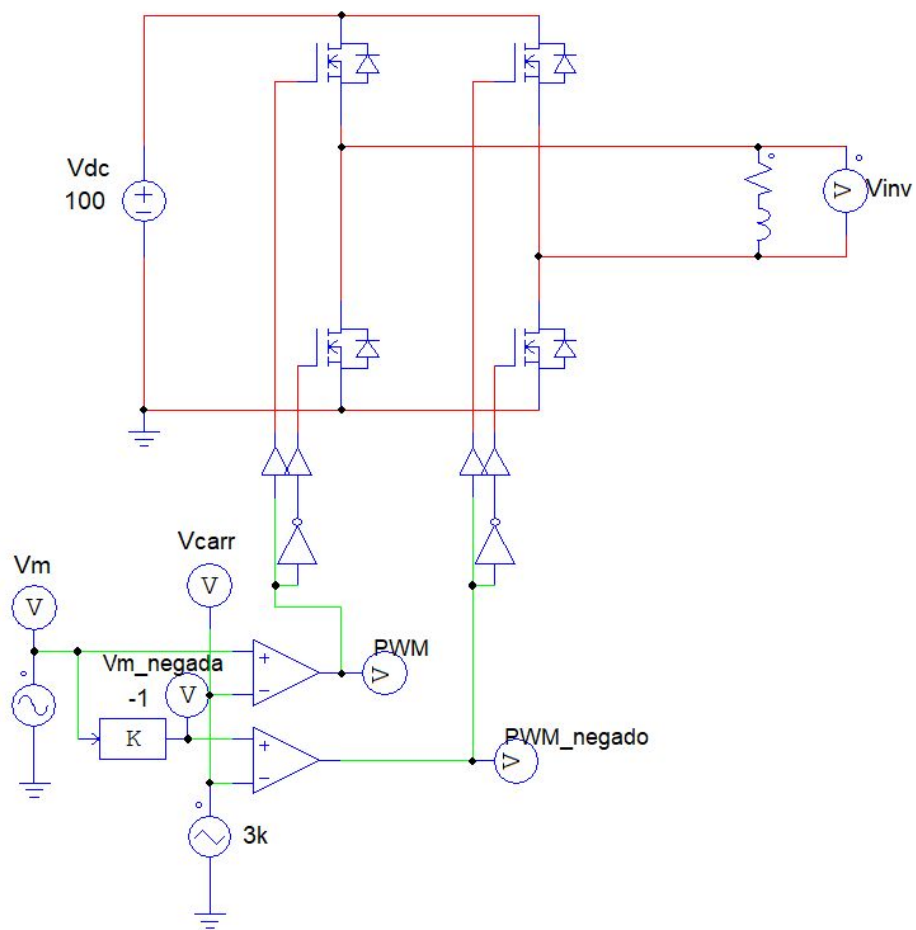

FUENTES DE PODER

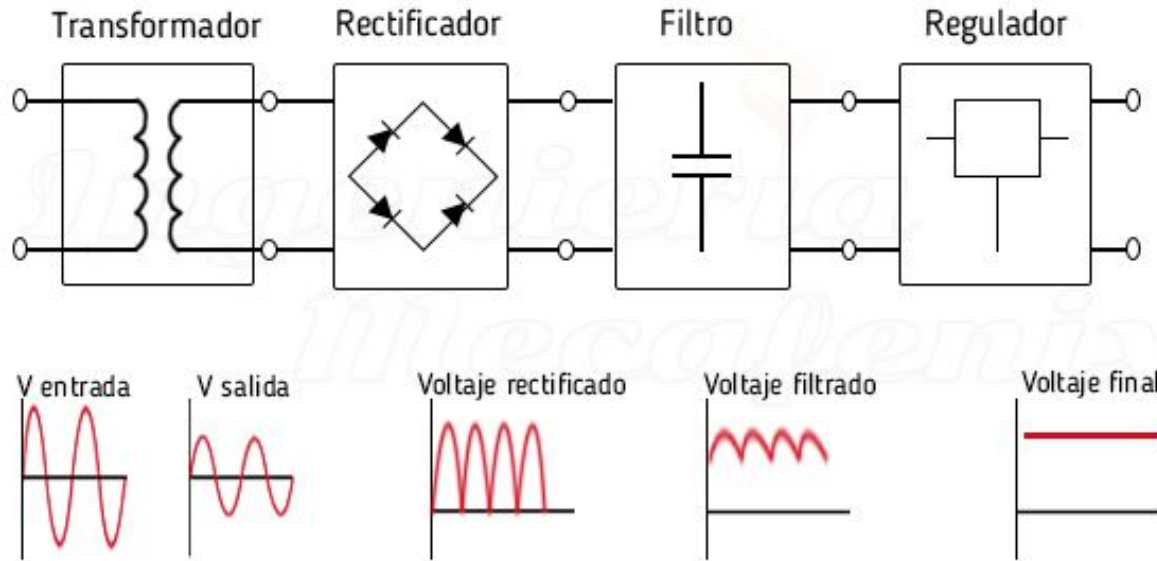

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA

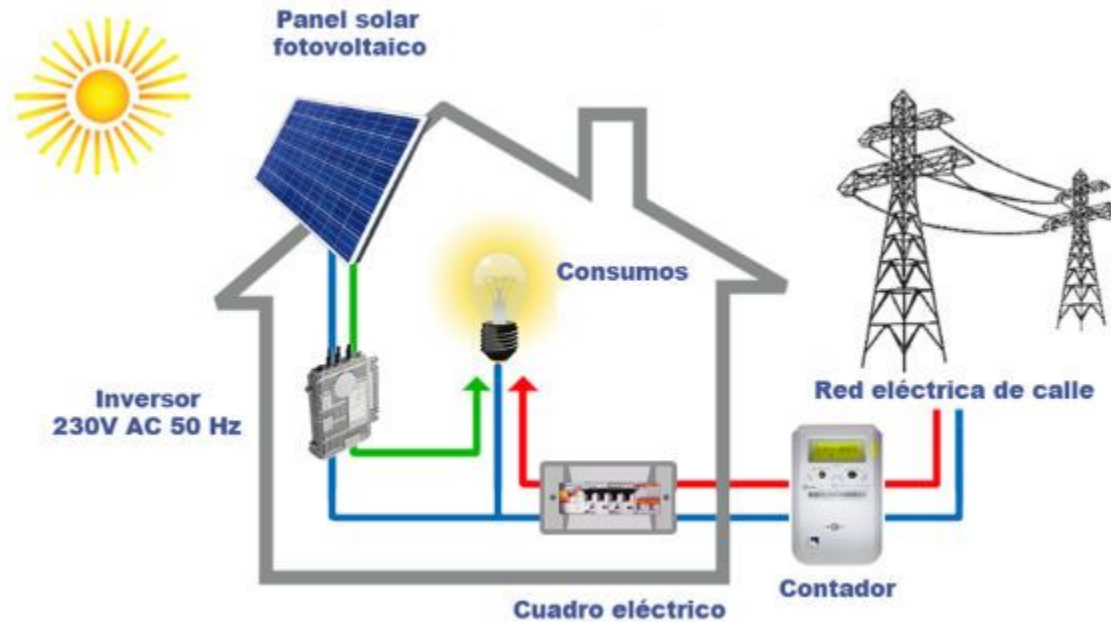

TRACCIÓN ELÉCTRICA

Elementos claves

